



ПОИСК


| Добавить в избранное |

ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ О САЙТЕ

ПрофильЛогин: Пароль: **Войти**[Регистрация](#) | [Забыли пароль?](#)**Полезное**

- Автомобильные схемы
- Автомобильные схемы электрических соединений
- Основные обозначения элементов
- Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
- Калькулятор расчета резистора для светодиодов
- Плавное включение и

Выберите категорию: -----

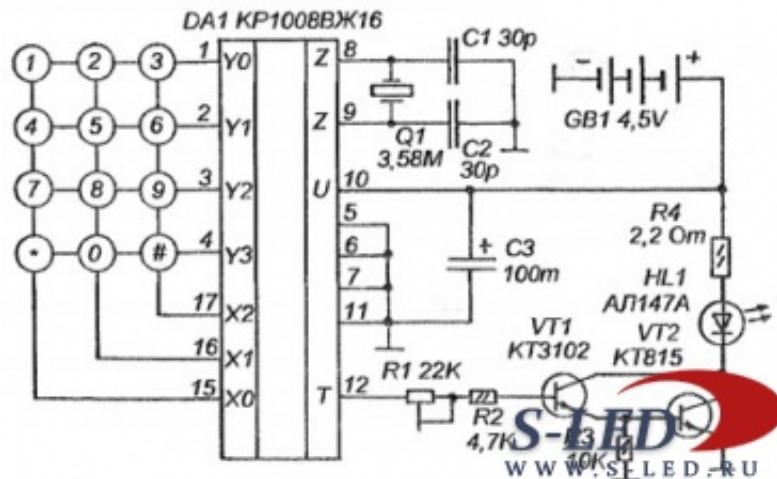Схема системы дистанционного управления на ИК

Для осуществления передачи сигнала дистанционного управления аппаратурой, расположенной внутри помещения наиболее удобен оптический канал, использующий инфракрасное излучение. Удобен тем, что в отличие от радиочастотного он не создает помех работающей аппаратуре.

Желая построить систему дистанционного управления на ИК-лучах, радиолюбителю приходится использовать либо уже бесконечно устаревшие микросхемы KP1506ХЛ1 и KP1506ХЛ2, когда-то разработанные для отечественных цветных телевизоров, либо собирать схему на цифровых микросхемах общего применения, или же, что самое современное, строить её

Обсуждения

- Сенсорный выключатель светильника (0)
- Многофункциональные часы - таймер (2)
- Подсветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12 (8)
- Автоматический выключатель ближнего света ВАЗ-2110-12 (1)
- Схема трехканальной сирены на микросхеме (2)
- КВ приемник прямого усиления (1)
- Простая схема плавного включения и выключения светодиодов (18)
- Лампа дневного света с питанием от батареи (3)
- Схема простого приемника на микросхеме (1)
- Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12 (15)
- Светодиоды. История создания (2)
- Радиоприемник средних и длинных волн (2)

Все обсуждения**Совет**

- Выключение светодиодов на микроконтроллере
- Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
- Стабилизатор тока для светодиодов
- Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)

Схемы

- Усилители
- Блоки питания
- Индикаторы
- Микросхемы
- Программаторы
- АдAPTERы
- Микшеры
- Тестеры
- Радиоприемники
- Радиомикрофоны
- Радиостанции
- Переговорные устройства
- Металлоискатели
- Гирлянды
- Омметры
- Частотомеры
- Осциллографы
- Измерительные устройства
- Охранные устройства
- Сигнализации
- Сигнализаторы
- Термометры
- Терморегуляторы
- Регуляторы яркости

на основе микроконтроллера.

Конечно, последний вариант наиболее прогрессивен, но, во-первых, микроконтроллеры требуют написания специальной программы и записи её в них при помощи персонального компьютера, что доступно еще не каждому радиолюбителю, во-вторых, микроконтроллеры относительно дороги и практически не встречаются в продаже "на периферии".


На этом "фоне", как вариант можно применить микросхемы тонального набора от телефонных аппаратов, которые часто встречаются в продаже, поскольку нужны для ремонта электронных телефонной техники. Для автора данной статьи доступными оказались KP1008ВЖ16 и KP1008ВЖ18. Достоинствами данных микросхем является то, что их не нужно программировать и они представляют собой законченные схемы кодера и декодера системы DTMF. В Л.1 автор предложил универсальную систему дистанционного управления, работающую посредством акустической связи. В этой статье предлагается вариант с ИК-каналом связи. На рисунке 1 приводится схема передатчика. Отличие от биппера, предложенного в Л.1, в том, что выходном каскад выполнен на более мощном транзисторе, а громкоговоритель заменен ИК светодиодом.

Для того, чтобы вывести светодиод на наиболее выгодный режим, при котором обеспечивается наибольшая дальность излучения в базовой цепи транзистора включен подстроечный резистор R1. Резистор R4 ограничивает ток через светодиод, исключая возможность его повреждения.

Схема передатчика работает с 12-ти кнопочной клавиатурой от электронного телефонного аппарата, поэтому число команд ограничено 12-ю. Задействовав вывод 18 микросхемы DA1 (Х3) можно организовать еще один ряд из четырех кнопок, и таким образом, получить 16 команд. Это максимум для KP1008ВЖ16 и KP1008ВЖ18.

Принципиальная схема приемника приводится на рисунке 2. Схема, так же, имеет много общего со схемой на рисунке 2 в Л.1. Разница в том, что используется другой источник сигнала для микросхемы KP1008 ВЖ18. Фотоприемником служит фотодиод VD1. При поступлении переменного ИК-сигнала на его рабочую поверхность, на нем образуется некоторое переменное напряжение (меняется обратное сопротивление фотодиода). Это переменное напряжение усиливается операционным усилителем DA1. Коэффициент усиления DA1 определяется глубиной ООС C2-R3-R4. С выхода операционного усилителя, через цепь C3-R5 переменное напряжение поступает на аналоговый вход микросхемы DA2. После обработки сигнала DTMF-кода на цифровых выходах микросхемы (выходы 11-14) появляется код принятой команды. Одновременно прием команды сопровождается уровнем логической единицы на выводе 15 микросхемы DA2. Сигналы с выхода микросхемы можно подавать на цифровую схему, которой нужно управлять.

Правильное подключение одного светодиода

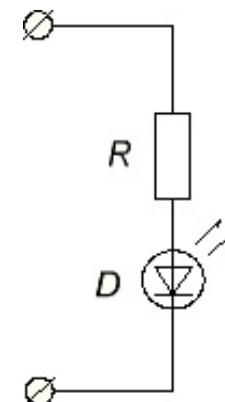

R - резистор
D - светодиод

- » Расчитать резистор
- Последовательное
- » подключение нескольких светодиодов

Случайные схемы

Усовершенствованная охранная система с восьмью датчиками

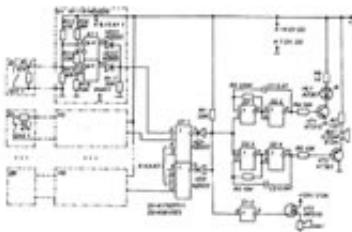


Схема усилителя мощности аудиоплеера

Страница 1 из 3 | Далее


Поделиться...

- Регуляторы напряжения
- Регуляторы мощности
- Генераторы
- Детекторы
- Управление освещением
- Сенсорные устройства
- Датчики
- Телефония
- Таймеры
- Зарядные устройства
- Дистанционное управление
- Авто
- Другие

Рекомендуем

Популярное

- Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
- Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
- Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
- Автоматический выключатель ближнего света ВАЗ-2110-12
- Конденсаторы
- Шестиапазонный приемник прямого преобразования
- Схема бытового термометра для холодильника
- Схема блока питания для мультиметра
- Схема светодиодного светильника

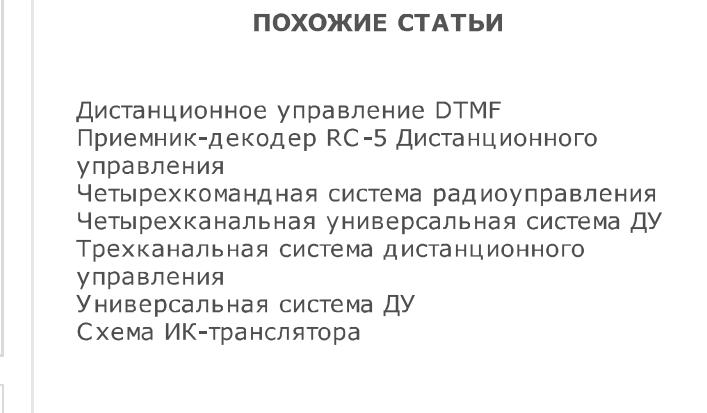

РЕЙТИНГ

(голосов: 3)


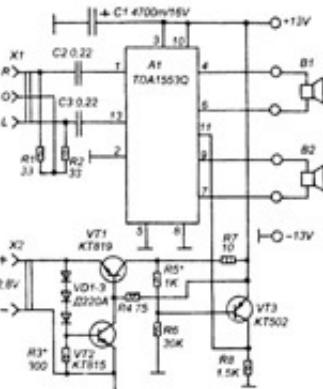


Схема таймера-будильника

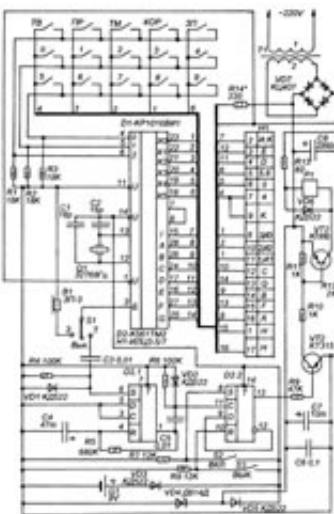

Добавить комментарий

Ваше Имя: Ваш E-Mail: (необязательное поле)
B i U ¶ ≡ ≡ ≡ | 😊 ⚠ HIDE ✉ T SP

Код:



Спонсоры

Облако тегов

- Управление температурой ДТОЖ при запуске двигателя ВАЗ-2110-12
- Приемник-декодер RC-5 Дистанционного управления
- Схема мигающего стоп-сигнала
- Схема системы дистанционного управления на ИК
- Схема светодиодной линии
- Электронный балласт для ламп дневного света
- Схема тахометра для бензинового двигателя
- Простой частотомер

обновить, если не виден код

Введите код:

Отправить

Партнеры

Опрос

Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?

- SMD
- Простыми (3-10мм)
- Пиранья
- Другими

Голосовать

LED, smd, ёмкость, адаптер, аккумулятор, антenna, бортовой сети, выходное напряжение, габариты, генератор, датчик, диапазон, ду, зажигание, заряд, импульс, индикация, источник питания, конденсатор, лдс, микросхема, мощность, нагрузка, **напряжение**, панель приборов, паяльник, пиранья, плавное включение, подключение, подсветка, приборная панель, радиоприемник, радиостанция, рассеивание, резистор, реле, светодиод, сигнализатор, сигнализация, сирена, срок службы,

стабилизатор, **схема**, таймер, технология, тракт, транзистор, трансивер, усилитель, частота, яркость

При поддержке



© 2010-2011 S-Led.Ru All Rights Reserved