

Рис. 14-32. Частотная характеристика трансформатора в области низких частот.

f_0 — частота, при которой $X_1 = R_A$,

$$R_A = \frac{R_I R_{II}}{R_I + R_{II}};$$

где R_I — сопротивление источника питания и первичной обмотки;
 R_{II} — сопротивление вторичной обмотки и нагрузки, приведенное к первичной цепи.

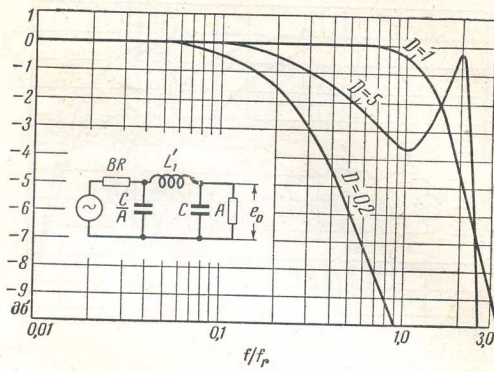


Рис. 14-35. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 1$; $B = 0,5$.

f_r — частота, при которой $X_1' = \frac{AXC}{A+1}$; $D = R/X_1'$ при частоте f_r .

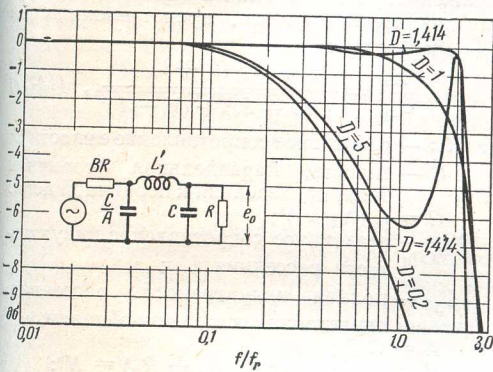


Рис. 14-33. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = B = 1$.

f_r — частота, при которой $X_1' = \frac{AXC}{A+1}$; $D = R/X_1'$ при частоте f_r .

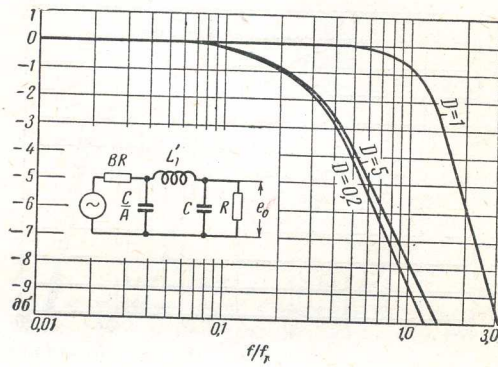


Рис. 14-36. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 0,1$; $B = 1$.

f_r — частота, при которой $X_1' = \frac{AXC}{A+1}$; $D = R/X_1'$ при частоте f_r .

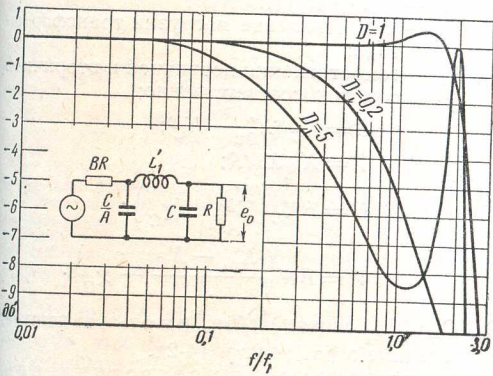


Рис. 14-34. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 1$; $B = 2$.

f_r — частота, при которой $X_1' = \frac{AXC}{A+1}$; $D = R/X_1'$ при частоте f_r .

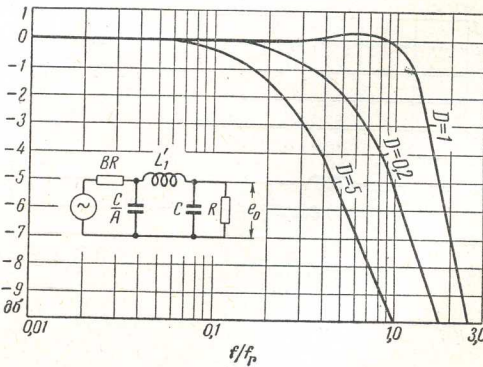


Рис. 14-37. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 0,1$; $B = 2$.

f_r — частота, при которой $X_1' = \frac{AXC}{A+1}$; $D = R/X_1'$ при частоте f_r .

Handwritten notes on a piece of paper taped to the right edge of the page:

7
 0
 10 мкс
 20
 6
 30
 40
 50
 1000

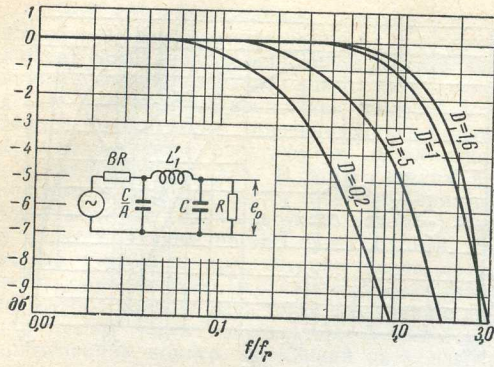


Рис. 14-38. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 0,1$; $B = 0,5$.
 f_r — частота, при которой $X'_1 = \frac{A X_C}{A+1}$; $D = R/X'_1$ при частоте f_r .

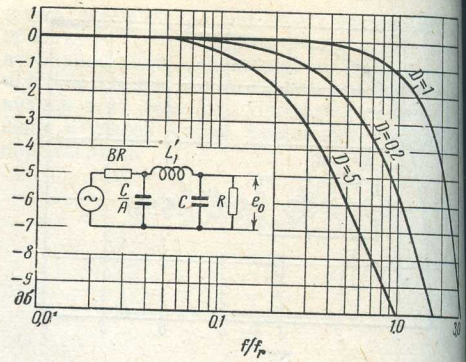


Рис. 14-41. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 10$; $B = 2$.
 f_r — частота, при которой $X'_1 = \frac{A X_C}{A+1}$; $D = R/X'_1$ при частоте f_r .

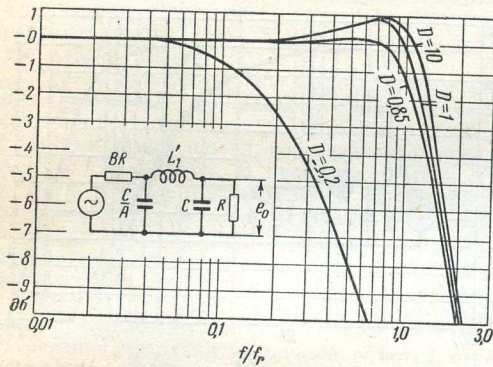


Рис. 14-39. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 10$; $B = 0,1$.
 f_r — частота, при которой $X'_1 = \frac{A X_C}{A+1}$; $D = R/X'_1$ при частоте f_r .

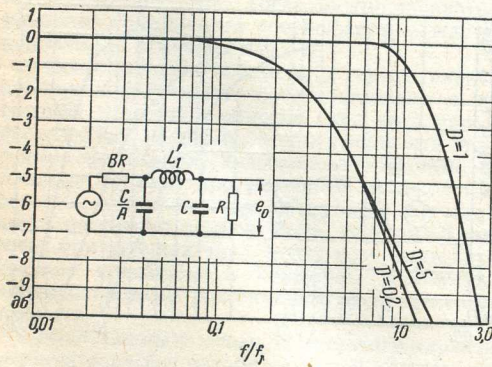


Рис. 14-40. Частотная характеристика трансформатора в области высоких частот. $A = 10$; $B = 1$.
 f_r — частота, при которой $X'_1 = \frac{A X_C}{A+1}$; $D = R/X'_1$ при частоте f_r .

замещения для определения частотной характеристики в области высоких частот показаны на рис. 14-31, в. Для расчета используется выражение (14-17), однако в большинстве случаев достаточно кривых, представленных на рис. 14-33 — 14-41.

$$\frac{E_0}{E_{ср}} = \frac{X_C^2 (B+1)}{\sqrt{(U+S)^2 + (V-T)^2}} \quad (14-17)$$

где X_C — реактивное сопротивление емкости C ;
 C — емкость, параллельная вторичной цепи, приведенная к первичной цепи;

$$C = C_2 (N_2/N_1)^2;$$

X'_{p1} — реактивное сопротивление индуктивности рассеяния L'_{p1} ;

L'_{p1} — полная индуктивность рассеяния, приведенная к первичной цепи;

$$A = C/C_1;$$

$$B = (R_G + R_1) N_2^2 / (R_2 + R_H) = N_2^2;$$

C_1, C_2 — полные емкости первичной и вторичной обмоток соответственно;

R_G — сопротивление источника;

N_1, N_2 — числа витков первичной и вторичной обмоток соответственно;

$$R = (R_2 + R_H) (N_2/N_1)^2;$$

R_H — сопротивление нагрузки трансформатора;

R_1, R_2 — сопротивления первичной и вторичной обмоток соответственно;

$$S = X_C / (X'_{p1} - X_C);$$

$$T = X'_{p1} X_C^2 / R;$$

$$U = B X_C \left(\frac{X'_{p1}}{A} - X_C \right);$$

$$V = B R \left(\frac{X'_{p1}}{A} - X_C \right).$$

C_1, C_2 и L'_{p1} можно найти, используя данные, приведенные в пп. 14-2г и 14-2д.

Отношение полных сопротивлений. Для данного трансформатора отношение полных сопротивлений дается соотношением:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{N_1^2}{N_2^2} \quad (14-18)$$